

## Układy Cyfrowe – laboratorium

### Przykład realizacji ćwiczenia nr 7

#### Temat:


Realizacja układu sterującego systemu cyfrowego z uwzględnieniem kodowania i dekompozycji funkcji p-w automatu dla Metody Newtona, tj. iteracyjnego algorytmu wyznaczania przybliżonej wartości pierwiastka funkcji.

#### Spis treści

- I. [Przedmiot i cel laboratorium](#)
- II. [Zadania projektowe](#)
- III. [Przykładowe realizacje poszczególnych zadań](#)
  1. [Pierwotna realizacja systemu UO-US – plik główny](#)  
[Pierwotna realizacja systemu UO-US – plik US](#)
  2. [Realizacja układu sterującego z zadaniem kodowaniem](#)
  3. [Konstrukcja tablicy prawdy na podstawie zakodowanej tablicy p-w](#)
    - 3.1 [Realizacja układu sterującego z tablicą prawdy](#)
    - 3.2 [Realizacja tablicy prawdy](#)
  4. [Dekompozycja tablicy prawdy](#)
    - 4.1 [Konwersja tablicy prawdy .vhdl -> .pla / standard ESPRESSO](#)
    - 4.2 [Plik US z zadeklarowanym komponentem po dekompozycji](#)
    - 4.3 [Tablica prawdy po dekompozycji](#)
- IV. [Realizacja projektu systemu na zestawie uruchomieniowym DE2-115](#)
  1. [Schemat implementacji sprzętowej](#)
  2. [Realizacja projektu lab7 de2](#)
  3. [Realizacja detektora zbocza sygnału](#)
  4. [Lista przypisań sygnałów do nóżek układu \(patrz: dokumentacja DE2-115\)](#)

#### Literatura i materiały pomocnicze
 
## I. Przedmiot i cel laboratorium powrót



- Układ operacyjny (UO) budowany jest z bloków funkcjonalnych
- Układ sterujący (US) tworzony jest jako automat (lub układ mikroprogramowany)

Rys. 1. Realizacja systemu cyfrowego z podziałem na układ sterujący i operacyjny

Przedmiotem laboratorium są zaawansowane metody syntezy logicznej do realizacji systemów cyfrowych w strukturach programowalnych FPGA według modelu (rys.1) z wydzielonymi blokami – operacyjnym i sterującym. Podstawowymi narzędziami w laboratorium są: środowisko projektowe QUARTUS II, symulator ModelSim-Altera i platforma uruchomieniowa DE2-115 (z układem Cyclone IVE EP4CE115F29C7). Do specyfikacji algorytmów stosowany jest język opisu sprzętu VHDL. Głównym celem laboratorium jest zapoznanie z praktycznymi formami posługiwania się modelem UO-US przy projektowaniu systemu cyfrowego z użyciem języka VHDL ze szczególnym uwzględnieniem możliwych modyfikacji samego układu sterującego. Istotną uwagę zwraca się na różne sposoby przedstawiania algorytmów i realizacji ich funkcji za pomocą automatów. Treść poszczególnych zadań, przewidzianych w programie ćwiczenia, jest szczegółowo zilustrowana i wyjaśniona w przykładowych projektach, których specyfikacje zapisano w języku VHDL.

Przykładowe realizacje algorytmu podane są na wydrukach i przedstawiają cztery warianty implementacji części sterującej wydzielonej z systemu, który był tematem laboratorium 5 (**Realizacja algorytmu wyznaczania przybliżonej wartości pierwiastka funkcji** / Metoda Newtona, zwana również metodą Newtona-Raphsona lub metodą stycznych, polegająca na przybliżaniu w kolejnych krokach algorytmu miejsca zerowego/).

## II. Zadania projektowe powrót

1. Punktem wyjścia jest ogólny model systemu z automatem sterującym (fsm), który jest zadany w postaci abstrakcyjnej; jest on automatycznie kodowany w trakcie kompilacji przez system QUARTUS. W dalszej części będzie modyfikowany układ sterujący systemu.
2. W tym kroku realizowany Układ Sterujący ma uwzględniać zadane kodowanie stanów automatu, z zastosowaniem różnych kodów, w tym kodów o różnych długościach słowa.
3. W kolejnej wersji zadania należy wykorzystać zakodowaną tablicę p-w automatu z pkt.1 i na jej podstawie utworzyć tablicę prawdy do schematu z rys.3. Następnie zamienić utworzony opis tablicy prawdy, wraz opisującymi ją zmiennymi we/wy, z poprzednią konstrukcją specyfikacji algorytmu z pkt.2 (tablica p-w w części - [architecture asm of us is ...](#)).
4. W tym punkcie należy zastosować metodę dekompozycji tablicy prawdy z poprzedniego zadania. W tym celu należy posłużyć się programem do dekompozycji DEMAIN.

Przedstawione w dalszej części wydruki specyfikacji algorytmu stanowią podstawę do samodzielnej realizacji zadań postawionych na laboratorium 7. Szczegółowe dane będą podane na początku zajęć. W części praktycznej ćwiczenia należy uruchomić zaprojektowany i skompilowany wariant systemu przy

użyciu płyty uruchomieniowej DE2-115 wg schematu przedstawionego na rys. 5 oraz podanego opisu wyprowadzeń sygnałów (Lista wyprowadzeń we/wy).

### III. Przykładowe realizacje poszczególnych zadań [powrót](#)

#### 1 Pierwotna realizacja systemu UO-US – [plik główny](#) [powrót](#)


```
-- top_lab7
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity top_lab7 is
    port (
        rst          : in std_logic;
        clk          : in std_logic;
        start, load  : in std_logic;
        data         : in std_logic_vector(9 downto 0);
        ready        : out std_logic;
        result       : out std_logic_vector(9 downto 0)
    );
end top_lab7;


architecture structure of top_lab7 is
    -- Liczba dla której liczony jest pierwiastek
    constant valueToFindTheRootOf : natural := 17;

    component uo
        generic(
            number      : integer := 99
        );
        port (
            rst          : in std_logic;
            clk          : in std_logic;
            cnt_reset   : in std_logic;
            cnt_count   : in std_logic;
            x_load       : in std_logic;
            x_update    : in std_logic;
            result_load  : in std_logic;
            data         : in std_logic_vector(9 downto 0);
            cnt_done    : out std_logic;
            result       : out std_logic_vector(9 downto 0)
        );
    end component;

 
    component us
        port(
            rst          : in std_logic;
            clk          : in std_logic;
            start, load  : in std_logic;
```



```
        cnt_done      : in std_logic;
        cnt_reset     : out std_logic;
        cnt_count     : out std_logic;
        x_load        : out std_logic;
        x_update      : out std_logic;
        result_load   : out std_logic;
        ready         : out std_logic
    );
end component;
signal cnt_reset_wire : std_logic;
signal cnt_count_wire : std_logic;
signal x_load_wire    : std_logic;
signal x_update_wire  : std_logic;
signal result_load_wire : std_logic;
signal cnt_done_wire  : std_logic;
begin
b1 : uo
generic map(
    number      => valueToFindTheRootOf
)
port map(
    rst         => rst,
    clk        => clk,
    cnt_reset  => cnt_reset_wire,
    cnt_count  => cnt_count_wire,
    x_load     => x_load_wire,
    x_update   => x_update_wire,
    result_load => result_load_wire,
    data      => data,
    cnt_done  => cnt_done_wire,
    result    => result
);
b2 : us port map(
    rst         => rst,
    clk        => clk,
    start      => start,
    load       => load,
    cnt_done   => cnt_done_wire,
    cnt_reset  => cnt_reset_wire,
    cnt_count  => cnt_count_wire,
    x_load     => x_load_wire,
    x_update   => x_update_wire,
    result_load => result_load_wire,
    ready      => ready
);
end;
```

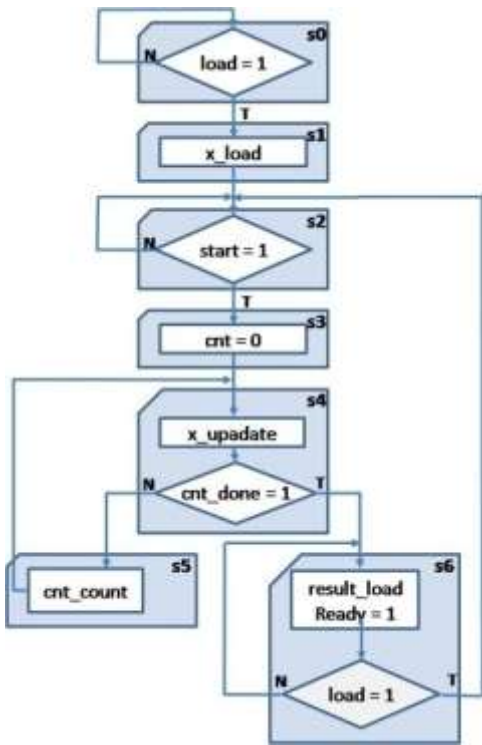

Rys. 2. Algorytm układu sterującego (bloki ASM)

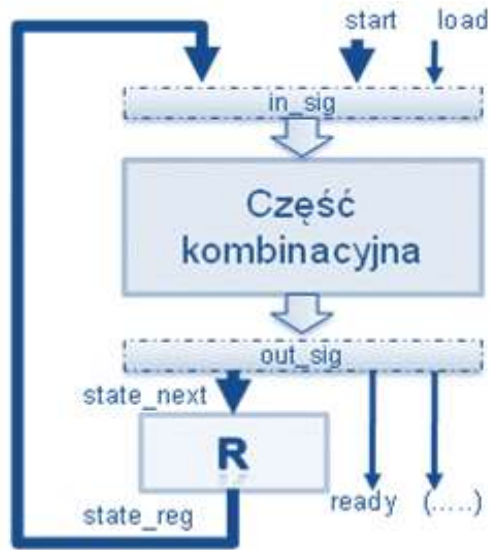

Rys.3. Schemat blokowy funkcji przejść


## 1 Pierwotna realizacja systemu UO-US – plik US [powrót](#)

Układ sterujący z automatem (fsm) jest zadany w postaci abstrakcyjnej; jest on automatycznie kodowany w trakcie kompilacji przez system QUARTUS.

```

-- top_lab7 [us.vhd]
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity us is
    port(
        rst          : in std_logic;
        clk          : in std_logic;
        start, load  : in std_logic;
        cnt_done     : in std_logic;
        cnt_reset    : out std_logic;
        cnt_count    : out std_logic;
        x_load       : out std_logic;
        x_update     : out std_logic;
        result_load  : out std_logic;
        ready        : out std_logic
    );
end us;
    
```

 

```
architecture asm of us is
    -- Stany automatu i sygnały rejestru stanów
    type STATE_TYPE is (s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6);
    signal state_reg, state_next : STATE_TYPE;

    signal ready_reg, ready_next : std_logic;

begin
    -- Rejestr stanu automatu i sygnału ready
    process(rst, clk)
    begin
        if rst = '1' then
            state_reg <= s0;
            ready_reg <= '0';
        elsif rising_edge(clk) then
            state_reg <= state_next;
            ready_reg <= ready_next;
        end if;
    end process;

    -- Funkcja przejść-wyjść automatu
    process(state_reg, start, load, cnt_done)
    begin
        cnt_reset <= '0';
        cnt_count <= '0';
        x_load <= '0';
        x_update <= '0';
        result_load <= '0';
        ready_next <= '0';

        case state_reg is
            when s0 =>
                if load = '1' then
                    state_next <= s1;
                else
                    state_next <= s0;
                end if;
            when s1 =>
                state_next <= s2;
                x_load <= '1';
            when s2 =>
                if start = '1' then
                    state_next <= s3;
                else
                    state_next <= s2;
                end if;
            when s3 =>
                state_next <= s4;
                cnt_reset <= '1';
        end case;
    end process;
end architecture;
```

```

when s4 =>
    if cnt_done = '1' then
        state_next <= s6;
    else
        state_next <= s5;
    end if;
    x_update <= '1';
when s5 =>
    state_next <= s4;
    cnt_count <= '1';
when s6 =>
    if load = '1' then
        state_next <= s2;
    else
        state_next <= s6;
    end if;
    ready_next <= '1';
    result_load <= '1';
when others =>
    state_next <= s0;
end case;
end process;
ready <= ready_reg;
end;
```

## Kompilacja i weryfikacja

Weryfikacja poprawności działania pierwotnego projektu top\_lab7 (jak i pozostałych wersji projektu) jest przeprowadzana na drodze symulacji za pomocą symulatora ModelSim-Altera. Dane do symulacji: grid/time period – 200ns (okres zegara), end time - 10 $\mu$ s (czas symulacji).

Projekt należy zrealizować w układzie FPGA Cyclone IV EP4CE115F29C7, znajdującym się na płycie uruchomieniowej DE2-115.

Weryfikacja poprawności działania systemu polega na:

- wywołaniu symulatora ModelSim z programu Quartus:  
*Tools>Run EDA Simulation Tool >EDA RTL Simulation;*
- uruchomieniu symulacji dla odpowiedniego pliku top... z biblioteki rtl\_work;
- wykonaniu przykładowego skryptu z wektorami testowymi (podkatalog \simulation\modelsim).

Komenda w oknie transkrypcji: VSIM> do test.do


### -- test.do [zawartość skryptu symulacji]

```

restart -force -nowave
-- Lista wybranych sygnałów do symulacji
add wave \
{sim:/top_lab7/clock } \
{sim:/top_lab7/rst } \
{sim:/top_lab7/load } \
{sim:/top_lab7/start } \
{sim:/top_lab7/data } \
{sim:/top_lab7/b1/cnt_reg } \
{sim:/top_lab7/b1/x_reg } \
{sim:/top_lab7/b2/state_reg } \
{sim:/top_lab7/ready } \
{sim:/top_lab7/result }
```

```
-- Określenie przebiegu zegara i sygnałów wejściowych
force -freeze sim:/top_lab7/clk 0 0, 1 {100000 ps} -r {200 ns}
force -freeze sim:/top_lab7/rst 1 0
force -freeze sim:/top_lab7/load 0 0
force -freeze sim:/top_lab7/start 0 0
force -freeze sim:/top_lab7/data 00000000 0
run 200 ns
force -freeze sim:/top_lab7/rst 0 0
force -freeze sim:/top_lab7/load 1 0
force -freeze sim:/top_lab7/data 00000001 0
run 200 ns
force -freeze sim:/top_lab7/load 0 0
run 200 ns
force -freeze sim:/top_lab7/start 1 0
run 200 ns
force -freeze sim:/top_lab7/start 0 0
run 400 ns
force -freeze sim:/top_lab7/data 00000000 0
run 9 us
```

Widok wyniku testu przedstawia rys.4. Dodatkowo można sprawdzić poprawność wyniku wykorzystując formularz np. arkusza kalkulacyjnego jak na rys.5 (*dana* to stała valueToFindTheRootOf w top\_lab7).

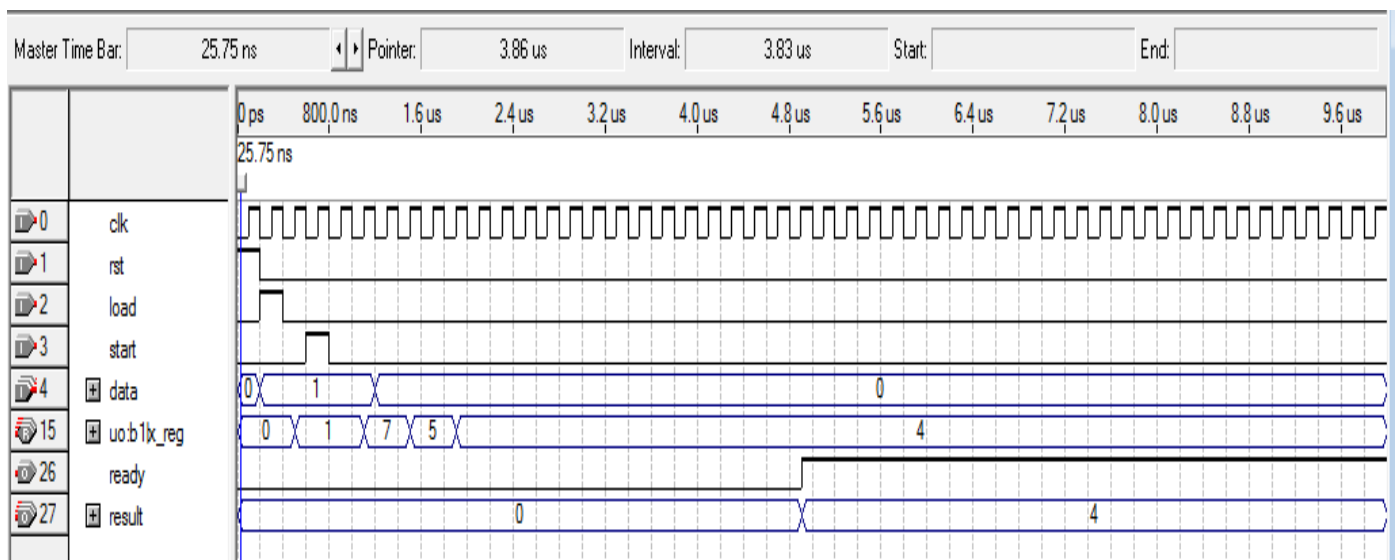

Rys.4. Wynik symulacji dla projektu top\_lab7

<i>dana</i> =	17	17	17	17	17	17	18	17	17	17	17	17	17
<i>x</i> =	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>x</i> <sup>2</sup> =	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169
<i>x</i> <sup>3</sup> =	1	8	27	64	125	216	343	512	729	1000	1331	1728	2197
<i>x</i> <sup>3</sup> - <i>dana</i> =	-16	-9	10	47	108	199	325	495	712	983	1314	1711	2180
<i>x</i> <sup>2</sup> *3=	3	12	27	48	75	108	147	192	243	300	363	432	507
div=	-6	-1	0	0	1	1	2	2	2	3	3	3	4
sub=	7	3	3	4	4	5	5	6	7	7	8	9	9

Rys.5. Przybliżenia w kolejnych krokach miejsca zerowego wyliczania funkcji  $\sqrt[3]{dana}$  według algorytmu Newtona (formularz MSEXcel) [2]




## 2. Realizacja układu sterującego z zadaniem kodowaniem powrót

Realizacja **układu sterującego** z uwzględnieniem **zadanego kodowania** stanów automatu: zastosowanie różnych kodów, w tym kodów o różnych długościach słowa.

```
-- 2_top_encoding_lab7 [us.vhd]
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
```
 
```
entity us is
  port(
    rst           : in std_logic;
    clk           : in std_logic;
    start, load   : in std_logic;
    cnt_done      : in std_logic;
    cnt_reset     : out std_logic;
    cnt_count     : out std_logic;
    x_load        : out std_logic;
    x_update      : out std_logic;
    result_load   : out std_logic;
    ready         : out std_logic
  );
end us;
```



```
architecture asm of us is
```

```
-- Stany automatu i sygnały rejestru stanów
constant s0 : std_logic_vector( 4 downto 0) := "00000";
constant s1 : std_logic_vector( 4 downto 0) := "00110";
constant s2 : std_logic_vector( 4 downto 0) := "01100";
constant s3 : std_logic_vector( 4 downto 0) := "11000";
constant s4 : std_logic_vector( 4 downto 0) := "10001";
constant s5 : std_logic_vector( 4 downto 0) := "00011";
constant s6 : std_logic_vector( 4 downto 0) := "01010";
-- type STATE_TYPE is (s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6);
signal state_reg, state_next : std_logic_vector( 4 downto 0);
signal ready_reg, ready_next : std_logic;
```

```
begin
-- Rejestr stanu automatu i sygnału ready
process(rst, clk)
begin
  if rst = '1' then
    state_reg <= s0;
    ready_reg <= '0';
  elsif rising_edge(clk) then
    state_reg <= state_next;
    ready_reg <= ready_next;
  end if;
end process;

-- Funkcja przejść-wyjść automatu
process(state_reg, start, load, cnt_done)
```

```
begin
cnt_reset    <= '0';
cnt_count    <= '0';
x_load       <= '0';
x_update     <= '0';
result_load  <= '0';
ready_next   <= '0';

case state_reg is
  when s0 =>
    if load = '1' then
      state_next <= s1;
    else
      state_next <= s0;
    end if;
  when s1 =>
    state_next <= s2;
    x_load      <= '1';
  when s2 =>
    if start = '1' then
      state_next <= s3;
    else
      state_next <= s2;
    end if;
  when s3 =>
    state_next <= s4;
    cnt_reset  <= '1';
  when s4 =>
    if cnt_done = '1' then
      state_next <= s6;
    else
      state_next <= s5;
    end if;
    x_update    <= '1';
  when s5 =>
    state_next <= s4;
    cnt_count  <= '1';
  when s6 =>
    if load = '1' then
      state_next <= s2;
    else
      state_next <= s6;
    end if;
    ready_next  <= '1';
    result_load <= '1';
  when others =>
    state_next <= s0;
end case;
end process;
ready <= ready_reg;
end;
```

### 3. Konstrukcja tablicy prawdy na podstawie zakodowanej tablicy p-w powrót


Zadanie polega na **utworzeniu tablicy prawdy** do schematu z rys.3 na podstawie zakodowanej tablicy p-w automatu. Utworzoną tablicę prawdy (z opisującymi ją zmiennymi we/wy) należy podstawić w miejsce poprzedniej konstrukcji algorytmu z pkt 2 (tablica p-w w części - [architecture asm of us is ...](#)).

#### 3.1 Realizacja Układu Sterującego z tablicą prawdy powrót

```
-- 3_top_fsm_tab_lab7 [us.vhd]
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

 entity us is
  port(
    rst           : in std_logic;
    clk           : in std_logic;
    start, load   : in std_logic;
    cnt_done      : in std_logic;
    cnt_reset     : out std_logic;
    cnt_count     : out std_logic;
    x_load        : out std_logic;
    x_update      : out std_logic;
    result_load   : out std_logic;
    ready         : out std_logic
  );
end us;
```



```
architecture asm of us is
```

```
-- Stany automatu i sygnały rejestru stanów
-- type STATE_TYPE is (s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6);
signal state_reg, state_next : std_logic_vector( 4 downto 0);
signal ready_reg, ready_next : std_logic;

component fsm_table is
  port(
    inputs      : in std_logic_vector( 7 downto 0);
    --- start, load, cnt_done, q[4..0]
    outputs     : out std_logic_vector( 10 downto 0)
    --- q[4..0], cnt_reset, cnt_count, x_load, x_update, result_load,
    ready;
  );
end component;
signal fsm_tab_in      : std_logic_vector( 7 downto 0);
signal fsm_tab_out     : std_logic_vector( 10 downto 0);
```

```
begin
  -- Rejestr stanu automatu i sygnału ready
  process(rst, clk)
  begin
    if rst = '1' then
      state_reg <= (others => '0');
      ready_reg <= '0';
    elsif rising_edge(clk) then
```

```

state_reg  <= state_next;
ready_reg  <= ready_next;
end if;
end process;

fsm_tab_in  <= (start & load & cnt_done & state_reg);
ready_next  <= fsm_tab_out(0);
result_load <= fsm_tab_out(1);
x_update    <= fsm_tab_out(2);
x_load      <= fsm_tab_out(3);
cnt_count   <= fsm_tab_out(4);
cnt_reset   <= fsm_tab_out(5);
state_next  <= fsm_tab_out(10 downto 6);
-- (state_next, cnt_reset, cnt_count, x_load, x_update, result_load,
ready_next) <= fsm_tab_out;

table : fsm_table
  port map (
    inputs      => fsm_tab_in,
    outputs     => fsm_tab_out
  );

ready <= ready_reg;
end;
```

### 3.2 Realizacja tablicy prawdy powrót

Zasada tworzenia tablicy prawdy (tabela 1) na podstawie funkcji przejść i wyjść (kodowania stanów, sygnałów wejściowych i sygnałów wyjściowych).

**Sygnały wejściowe** start, load, cnt\_done, q[4..0]

**Sygnały wyjściowe** q[4..0], cnt\_reset, cnt\_count, x\_load, x\_update, result\_load, ready

Tabela 1

S	start	load	cnt_done	q[4..0]	=>	S'	q'[4..0]	cnt_reset	cnt_count	x_load	x_update	result_load	ready
S0	-	0	-	00000	=>	S0	00000	0	0	0	0	0	0
	-	1	-		=>	S1	00110	0	0	0	0	0	0
S1	-	-	-	00110	=>	S2	01100	0	0	1	0	0	0
S2	0	-	-	01100	=>	S2	01100	0	0	0	0	0	0
	1	-	-		=>	S3	11000	0	0	0	0	0	0
S3	-	-	-	11000	=>	S4	10001	1	0	0	0	0	0
S4	-	-	1	10001	=>	S6	01010	0	0	0	1	0	0
	-	-	0		=>	S5	00011	0	0	0	1	0	0
S5	-	-	-	00011	=>	S4	10001	0	1	0	0	0	0
S6	-	0	-	01010	=>	S6	01010	0	0	0	0	1	1
	-	1	-		=>	S2	01100	0	0	0	0	1	1


`-- 3_top_fsm_tab_lab7 [fsm_table.vhd]`

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity fsm_table is
    port(
        inputs      : in std_logic_vector( 7 downto 0);
        --- start, load, cnt_done, q[4..0]
        outputs     : out std_logic_vector( 10 downto 0)
        --- q[4..0], cnt_reset, cnt_count, x_load, x_update, result_load, ready;
    );
end fsm_table;
architecture table of fsm_table is
begin
    outputs <=
        --s0
        "0000000000" when std_match(inputs, "-0-00000") else
        "0011000000" when std_match(inputs, "-1-00000") else
        --s1
        "01100001000" when std_match(inputs, "---00110") else
        --s2
        "01100000000" when std_match(inputs, "0--01100") else
        "11000000000" when std_match(inputs, "1--01100") else
        --s3
        "10001100000" when std_match(inputs, "---11000") else
        --s4
        "01010000100" when std_match(inputs, "--110001") else
        "00011000100" when std_match(inputs, "--010001") else
        --s5
        "10001010000" when std_match(inputs, "---00011") else
        --s6
        "01010000011" when std_match(inputs, "-0-01010") else
        "01100000011" when std_match(inputs, "-1-01010") else
        ----
        "-----";
end;

```

 

#### 4. Dekompozycja tablicy prawdy powrót

Realizacja automatu Układu Sterującego ze **zdekomponowaną tablicą prawdy**. W tym celu należy zapisać tablicę prawdy z pkt.2 w standardzie ESPRESSO (Berkeley'owskim) i zdekomponować przy użyciu programu DEMAIN (instrukcja obsługi i program w materiałach do laboratorium UCYF). W kolejnym uzyskany wynik należy przekonwertować na język VHDL (program DmainToVHD). Następnie podmienić `'component table_dec'` w miejsce pierwotnego modułu `'component fsm_table'`.

#### 4.1 Konwersja tablicy prawdy .vhdl -> .pla / standard ESPRESSO powrót

<pre> --s0 "0000000000" when std_match(inputs, "-0-00000") else "0011000000" when std_match(inputs, "-1-00000") else --s1 "01100001000" when std_match(inputs, "---00110") else --s2 "01100000000" when std_match(inputs, "0--01100") else "11000000000" when std_match(inputs, "1--01100") else --s3 "10001100000" when std_match(inputs, "---11000") else --s4 "01010000100" when std_match(inputs, "--110001") else "00011000100" when std_match(inputs, "--010001") else --s5 "10001010000" when std_match(inputs, "---00011") else --s6 "01010000011" when std_match(inputs, "-0-01010") else "01100000011" when std_match(inputs, "-1-01010") else ---- "-----"; </pre>	<pre> .type fr .i 8 .o 11 .ilb i7 i6 i5 i4 i3 i2 i1 i0 .ob o10 o9 o8 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1 o0 -0-00000 0000000000 -1-00000 0011000000 ---00110 01100001000 0--01100 01100000000 1--01100 11000000000 ---11000 10001100000 --110001 01010000100 --010001 00011000100 ---00011 10001010000 -0-01010 01010000011 -1-01010 01100000011 .end </pre>
---	---

#### 4.2 Plik US z zadeklarowanym komponentem po dekompozycji powrót


Schemat blokowy funkcji przejść po dekompozycji został przedstawiony na rys.4.

```

-- 4_top_tab_dec_lab7 [us.vhd]
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity us is
  port (
    rst          : in std_logic;
    clk          : in std_logic;
    start, load  : in std_logic;
    cnt_done     : in std_logic;
    cnt_reset    : out std_logic;
    cnt_count    : out std_logic;
    x_load       : out std_logic;
    x_update     : out std_logic;
    result_load  : out std_logic;
    ready        : out std_logic
  );
end us;

```

 

```

architecture asm of us is
    -- Stany automatu FSM i sygnały rejestru stanów
    -- type STATE_TYPE is (s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6);
    signal state_reg, state_next : std_logic_vector( 4 downto 0);
    signal ready_reg, ready_next : std_logic;

    component table_dec is
        port(
            i : in std_logic_vector( 7 downto 0);
            -- start, load, cnt_done, q[4..0]
            o : out std_logic_vector( 10 downto 0)
            -- q[4..0], cnt_reset, cnt_count, x_load, x_update, result_load, ready;
        );
    end component;


    signal tab_in : std_logic_vector( 7 downto 0);
    signal tab_out : std_logic_vector( 10 downto 0);
begin

    -- Rejestr stanu FSM i sygnału ready
    process(rst, clk)
    begin
        if rst = '1' then
            state_reg <= (others => '0');
            ready_reg <= '0';
        elsif rising_edge(clk) then
            state_reg <= state_next;
            ready_reg <= ready_next;
        end if;
    end process;

    tab_in <= (start & load & cnt_done & state_reg);
    ready_next <= tab_out(0);
    result_load <= tab_out(1);
    x_update <= tab_out(2);
    x_load <= tab_out(3);
    cnt_count <= tab_out(4);
    cnt_reset <= tab_out(5);
    state_next <= tab_out(10 downto 6);
    --(state_next, cnt_reset, cnt_count, x_load, x_update, result_load, ready_next)
    <= fsm_tab_out;

    table : table_dec
        port map (
            i => tab_in,
            o => tab_out
        );
    ready <= ready_reg;
end;

```

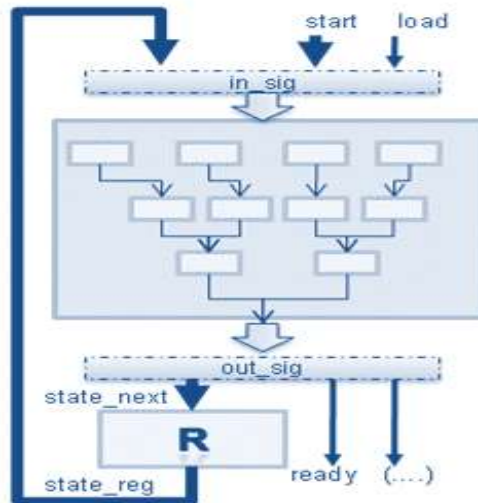

Rys.6. Schemat blokowy funkcji przejść po dekompozycji


### 4.3 Dekompozycja tablicy prawdy powrót

Dekompozycję tablicy prawdy należy zrealizować przy użyciu programu Demain. Następnie należy dokonać konwersji wyników na język VHDL programem demainToVHD (konieczne pliki wejściowy x.pla i wynikowy x.out).

UWAGA: W celu uzyskania poprawnej symulacji należy w pliku table\_dec.vhd dodać **LIBRARY altera\_mf**.

Komponent wygenerowany z dekompozera Demain po konwersji na język VHD z dodaną biblioteką altera\_mf.

```
-- 4_top_tab_dec [table_dec.vhd]
LIBRARY altera_mf;
USE altera_mf.altera_mf_components.all;
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY table_dec IS
    PORT (
        i      : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        o      : OUT STD_LOGIC_VECTOR (10 downto 0)
    );
END table_dec;
ARCHITECTURE tab_arch OF table_dec IS
    COMPONENT LCELL
        PORT(
            a_in  : IN STD_LOGIC;
            a_out : OUT STD_LOGIC
        );
    END COMPONENT;
    SIGNAL g0_0, g1_0 : STD_LOGIC;
    SIGNAL block1_in  : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 4);
    SIGNAL block2_in  : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 4);
```

 



```
SIGNAL block3_in      : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 4);
SIGNAL block4_in      : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 4);
SIGNAL block5_in      : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 4);
SIGNAL block6_in      : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 4);
SIGNAL block7_in      : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 4);
SIGNAL block8_in      : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 4);
SIGNAL block9_in      : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 4);
SIGNAL block10_in     : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 4);
SIGNAL block11_in     : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 4);
SIGNAL block12_in     : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 4);
SIGNAL block13_in     : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 4);
```

```
SIGNAL block1_out     : STD_LOGIC;
SIGNAL block2_out     : STD_LOGIC;
SIGNAL block3_out     : STD_LOGIC;
SIGNAL block4_out     : STD_LOGIC;
SIGNAL block5_out     : STD_LOGIC;
SIGNAL block6_out     : STD_LOGIC;
SIGNAL block7_out     : STD_LOGIC;
SIGNAL block8_out     : STD_LOGIC;
SIGNAL block9_out     : STD_LOGIC;
SIGNAL block10_out    : STD_LOGIC;
SIGNAL block11_out    : STD_LOGIC;
SIGNAL block12_out    : STD_LOGIC;
SIGNAL block13_out    : STD_LOGIC;
```

BEGIN

```
block1_in <= i(7) & i(5) & i(4) & i(3);
lc1: LCELL PORT MAP (a_in => block1_out, a_out => g0_0);
block1: PROCESS (block1_in)
```

    BEGIN

        CASE block1\_in IS

```
            WHEN "0000" => block1_out <= '0';
            WHEN "0001" => block1_out <= '0';
            WHEN "0010" => block1_out <= '0';
            WHEN "0011" => block1_out <= '1';
            WHEN "0100" => block1_out <= '0';
            WHEN "0101" => block1_out <= '0';
            WHEN "0110" => block1_out <= '1';
            WHEN "0111" => block1_out <= '1';
            WHEN "1000" => block1_out <= '0';
            WHEN "1001" => block1_out <= '1';
            WHEN "1010" => block1_out <= '0';
            WHEN "1011" => block1_out <= '1';
            WHEN "1100" => block1_out <= '0';
            WHEN "1101" => block1_out <= '1';
            WHEN "1110" => block1_out <= '1';
            WHEN "1111" => block1_out <= '1';
            WHEN OTHERS => block1_out <= '0';
```

        END CASE;

    END PROCESS block1;

```
block2_in <= i(2) & i(1) & i(0) & g0_0;
lc2: LCELL PORT MAP (a_in => block2_out, a_out => o(10) );
block2: PROCESS (block2_in)
BEGIN
CASE block2_in IS
WHEN "0000" => block2_out <= '0';
WHEN "0001" => block2_out <= '1';
WHEN "0010" => block2_out <= '0';
WHEN "0011" => block2_out <= '0';
WHEN "0100" => block2_out <= '0';
WHEN "0101" => block2_out <= '0';
WHEN "0110" => block2_out <= '1';
WHEN "1000" => block2_out <= '0';
WHEN "1001" => block2_out <= '1';
WHEN "1100" => block2_out <= '0';
WHEN OTHERS => block2_out <= '0';
END CASE;
END PROCESS block2;
```


• • •

```
block13_in <= i(2) & i(1) & i(0) & g1_0;
lc13: LCELL PORT MAP (a_in => block13_out, a_out => o(7) );
block13: PROCESS (block13_in)
BEGIN
CASE block13_in IS
WHEN "0000" => block13_out <= '1';
WHEN "0001" => block13_out <= '0';
WHEN "0010" => block13_out <= '1';
WHEN "0011" => block13_out <= '1';
WHEN "0100" => block13_out <= '1';
WHEN "0101" => block13_out <= '0';
WHEN "0110" => block13_out <= '0';
WHEN "0111" => block13_out <= '0';
WHEN "1000" => block13_out <= '0';
WHEN "1001" => block13_out <= '0';
WHEN "1100" => block13_out <= '0';
WHEN OTHERS => block13_out <= '0';
END CASE;
END PROCESS block13;
END tab_arch;
```

## IV [Realizacja na zestawie uruchomieniowym DE2-115](#) [powrót](#)

### 1. [Schemat implementacji sprzętowej](#) [powrót](#)

Każdy z etapów 1-4 w punkcie III laboratorium należy zrealizować w postaci fizycznej wykorzystując zestaw uruchomieniowy DE2-115 (rys.5) i zweryfikować poprawność działania. Projekt jest realizowany na płytkach uruchomieniowych DE2-115 z układem FPGA Cyclone IV EP4CE115.

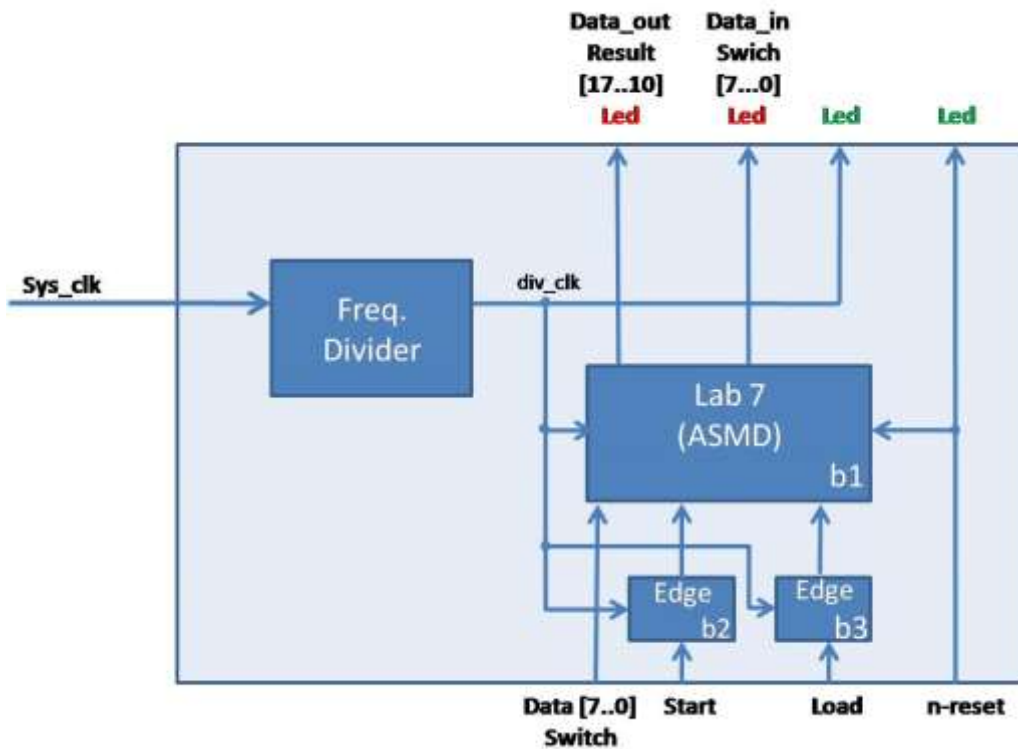

Rys.7. Implementacja systemu na platformie DE2

Przyjęto założenia dotyczące sterowania układu:

- Wejście danych *data*: przełączniki *sw7..sw0*
- Wejście sterujące *start*: przycisk *key3*
- Wejście sterujące *load*: przycisk *key2*
- Wejście sygnału *reset*: przycisk *key0*
- Wyjście danych wyniku *result*: diody *ledr17..ledr10*
- Wyjście pokazujące status danych wejściowych *data*: diody *ledr7..ledr0*
- Wyjście pokazujące status sygnału *ready*: dioda *ledg7*
- Wyjście pokazujące status sygnału *reset*: dioda *ledg0*
- Wyjście pokazujące status sygnału *div\_clk*: dioda *ledg1*

Należy zauważyć, że przyciski *key* w stanie zwolnionym mają wartość logiczną 1, natomiast po wciśnięciu mają wartość logiczną 0 (patrz: dokumentacja DE2-115). Moment przyciśnięcia jest sygnalizowany wygenerowaniem pojedynczego sygnału na wyjściu bloku *edge\_detect*. Sygnał *sys\_clk* został przypisany do sygnału zegarowego o częstotliwości 50 MHz, który następnie jest dzielony a uzyskany sygnał *div\_clk* steruje pozostałymi blokami układu.

## 2. Realizacja projektu lab7\_de2 powrót

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;


entity lab7_de2 is
    generic(
        d : integer := 24
        -- dlugosc podzielnika czestotliwosci
    );
    port
    (
        sys_clk, n_reset : in  std_logic;
        start, load      : in  std_logic;
        data              : in  std_logic_vector(9 downto 0);

        data_out        : out std_logic_vector(9 downto 0);
        result           : out std_logic_vector(9 downto 0);
        ready            : out std_logic;
        div_clk_out      : out std_logic;
        reset_out        : out std_logic
    );
end lab7_de2;

architecture arch_lab7 of lab7_de2 is
    signal cnt_reg, cnt_next : unsigned(d-1 downto 0);
    signal div_clk           : std_logic;
    signal start_tick       : std_logic;
    signal load_tick        : std_logic;
component top_lab7 is
    port
    (
        clk, rst : in  std_logic;
        start, load : in  std_logic;
        data : in  std_logic_vector(9 downto 0);
        result : out std_logic_vector(9 downto 0);
        ready : out std_logic
    );
end component;

component edge_detect is
    port(
        clk, reset : in std_logic;
        level : in std_logic;
        tick : out std_logic
    );
end component;

```

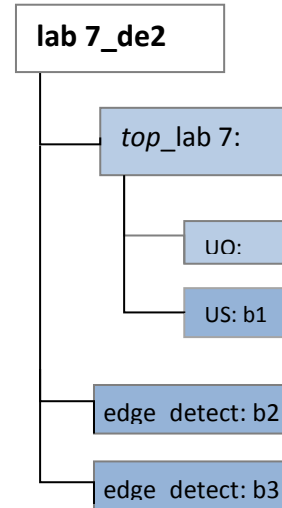

```

begin
  -- licznik
  process (sys_clk, n_reset)
  begin
    if n_reset = '0' then
      cnt_reg <=(others => '0');
    elsif rising_edge(sys_clk) then
      cnt_reg <= cnt_next;
    end if;
  end process;
  process(cnt_reg)
  begin
    cnt_next <= cnt_reg + 1;
  end process;
  -- dzielnik czestotliwosci
  div_clk <= cnt_reg(d-1);

  -- obserwacja danych na diodach led
  data_out <= data;
  reset_out <= n_reset;
  div_clk_out <= div_clk;

b1: top_lab7 -- project z laboratorium 7
  port map (clk => div_clk, rst => not(n_reset), start => start_tick, load =>
load_tick, data => data,
  result => result, ready => ready);
b2: edge_detect port map(clk => div_clk, reset => not(n_reset), level => not(start),
tick => start_tick);
b3: edge_detect port map(clk => div_clk, reset => not(n_reset), level => not(load),
tick => load_tick);

end arch_lab7;

```


### 3. Realizacja detektora zbocza sygnału [powrót](#)

```

-- z ksiazki:"Fpga prototyping by VHDL examples" Pong P.Chu
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity edge_detect is
  port(
    clk, reset : in std_logic;
    level : in std_logic;
    tick : out std_logic
  );
end edge_detect;

architecture edge_detect_arch of edge_detect is
  type state_type is (zero, edge, one);
  signal state_reg, state_next : state_type;
begin
  process (clk, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      state_reg <= zero;
    elsif rising_edge(clk) then
      state_reg <= state_next;
    end if;
  end process;
end edge_detect_arch;

```

 

```
        end if;
    end process;

    process(state_reg, level)
    begin
        state_next <= state_reg;
        tick <= '0';
        case state_reg is
            when zero =>
                if level='1' then
                    state_next <= edge;
                end if;
            when edge =>
                tick <= '1';
                if level = '1' then
                    state_next <= one;
                else
                    state_next <= zero;
                end if;
            when one =>
                if level='0' then
                    state_next <= zero;
                end if;
            end case;
        end process;
    end edge_detect_arch;
```

#### 4. [Lista przypisań sygnałów do nóżek układu \(patrz: dokumentacja DE2\) powrót](#)

W celu umożliwienia poprawnej realizacji sprzętowej projektu należy w końcowej kompilacji przypisać odpowiednie końcówki układu FPGA sygnałom we/wyj. Należy w tym celu użyć w Quartus II narzędzia *Assignments>Pin Planner* (plik *top\_lab7.qsf*). Poniżej lista przypisań (dokumentacja DE2-115).

```
set_location_assignment PIN_AB28 -to data[0]
set_location_assignment PIN_AC28 -to data[1]
set_location_assignment PIN_AC27 -to data[2]
set_location_assignment PIN_AD27 -to data[3]
set_location_assignment PIN_AB27 -to data[4]
set_location_assignment PIN_AC26 -to data[5]
set_location_assignment PIN_AD26 -to data[6]
set_location_assignment PIN_AB26 -to data[7]
set_location_assignment PIN_N21 -to load
set_location_assignment PIN_G21 -to ready
set_location_assignment PIN_J15 -to result[0]
set_location_assignment PIN_H16 -to result[1]
set_location_assignment PIN_J16 -to result[2]
set_location_assignment PIN_H17 -to result[3]
set_location_assignment PIN_F15 -to result[4]
set_location_assignment PIN_G15 -to result[5]
set_location_assignment PIN_G16 -to result[6]
set_location_assignment PIN_H15 -to result[7]
set_location_assignment PIN_R24 -to start
set_location_assignment PIN_Y2 -to sys_clk
set_location_assignment PIN_E21 -to reset_out
set_location_assignment PIN_E22 -to div_clk_out
set_location_assignment PIN_M23 -to n_reset
set_location_assignment PIN_G19 -to data_out[0]
set_location_assignment PIN_F19 -to data_out[1]
set_location_assignment PIN_E19 -to data_out[2]
```

```
set_location_assignment PIN_F21 -to data_out[3]
set_location_assignment PIN_F18 -to data_out[4]
set_location_assignment PIN_E18 -to data_out[5]
set_location_assignment PIN_J19 -to data_out[6]
set_location_assignment PIN_H19 -to data_out[7]
```

### [Literatura i materiały pomocnicze powrót](#)

1. Dokument PDF: „DE2-115 User Manual”
2. Materiały do UCYF laboratorium 7
3. Plansze do wykładu UCYF
4. Instrukcja obsługi programu Demain i DemainToVHD,  
T. Łuba, D. Ojrzeńska-Wójter: *Układy logiczne w zadaniach*, OWPW, 2011
5. Literatura podana na wykładzie, ze szczególnym uwzględnieniem rozdz. 6 książki:  
T. Łuba, pr. zbiorowa: *Programowalne układy przetwarzania sygnałów i informacji*, WKŁ

*Opracowanie wewnętrzne ZCB IT, PW, styczeń 2016;  
mgr inż. Danuta Ojrzeńska-Wójter*